

TP 03: Capteur de niveau

Nom :

Prénom :

Groupe :

1/Principe de base

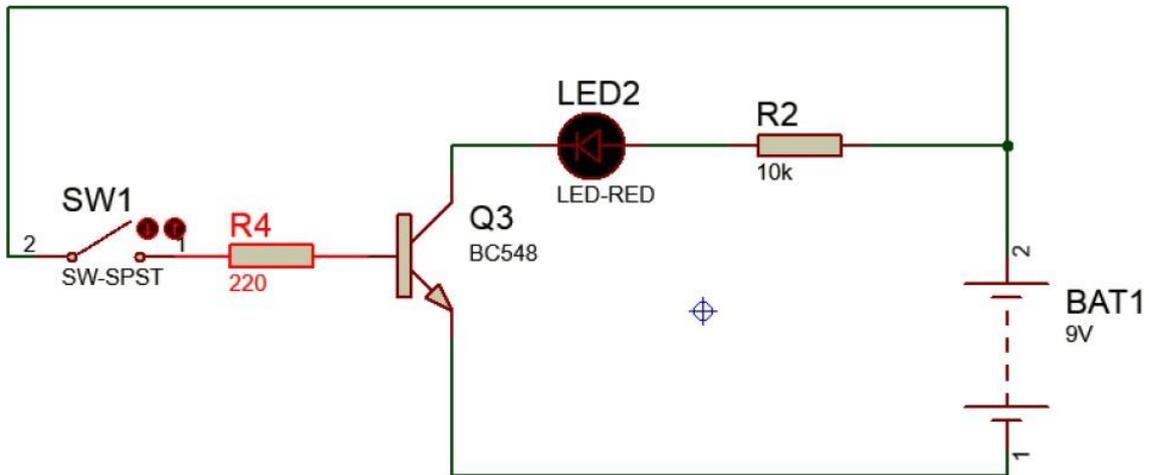


Figure 1: schéma de principe de base

Activer Windows


Le schéma ci-dessous représente l'idée de base de principe de détection de niveau.

a/ lorsque l'interrupteur SW1 est fermé que passe-t-il ?

.....

.....

2/Schéma globale

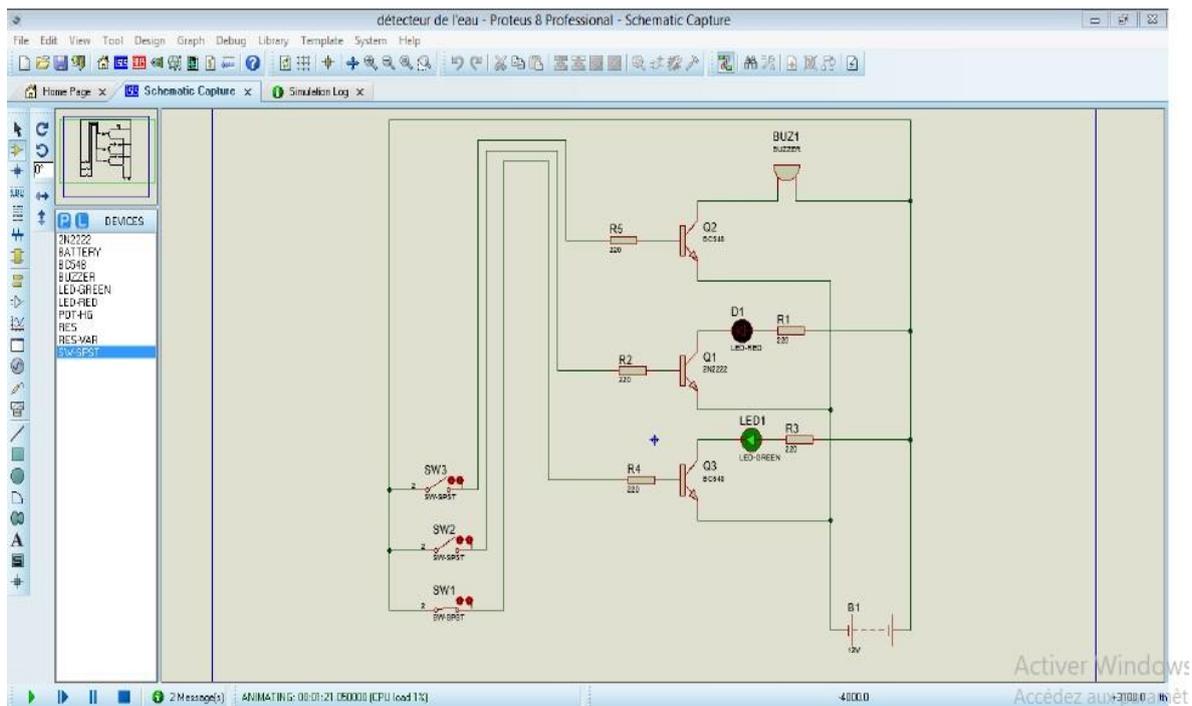

Activer Windows
Accédez aux paramètres

1. Expliquer le rôle de **Buzzer**.

.....

2. Préciser le rôle des interrupteurs.

.....

3. Donner le principe de fonctionnement global du montage

.....

.....